

Lab Assignment 3

Question 1 :

$$F(A, B, C) = ABC + A'BC + AB'C + ABC$$

Simplified function,

$$F = ABC + A'BC + AB'C + ABC$$

$$F = ABC + A'BC + AB'C \quad (\text{Removing Duplicates})$$

$$F = BC(A + A') + AB'C \quad (\text{Taking BC Common})$$

$$F = BC + AB'C \quad (A + A' = 1)$$

$$F = C(B + AB') \quad (\text{Taking C Common})$$

$$F = C(B + A) \quad (\text{Absorption Law})$$

$$M = AC + BC$$

Truth Table:

A	B	C	AC	BC	AC + BC
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Question 2 :

$$F(A, B, C) = ABCD' + A'BCD + AB'CD' + ABC$$

Simplified function,

$$M = AC'D + BCD$$

Truth Table:

A	B	C	D	OUTPUT
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Question 3

$F(A, B, C) = m\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$

Simplified function,

$$M = A'D + C'D + AB'D$$

Truth Table:

A	B	C	D	Output
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Verilog Code:


```
module main(a, b, c, d, o);
  input a, b, c, d;
  output o;

  wire p, q, r;

  and(p, ~a, b);
  and(q, ~c, d);
  and(r, a, ~b, d);
  or(o, p, q, r);

endmodule
```

Quatrus Prime Waveform

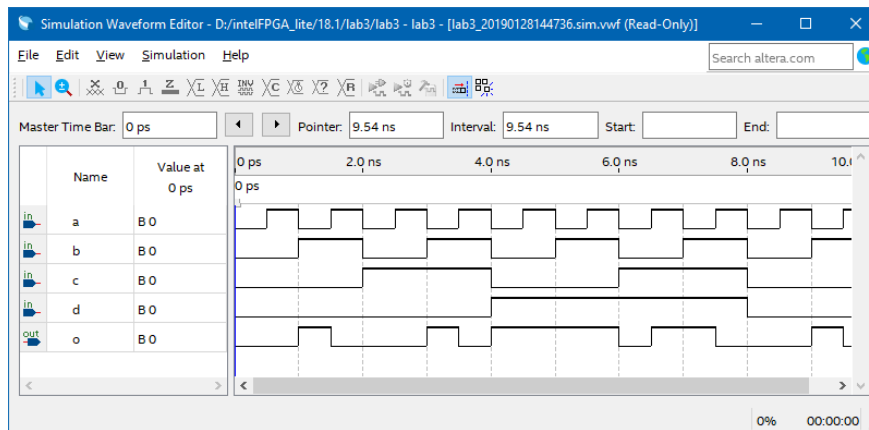

Question 4

$F(A, B, C) = m\{1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13\}$

Simplified function,

$$M = B'C'D + AC'D + A'BD' + A'BC + AB'C + B'CD'$$

Truth Table:

A	B	C	D	OUTPUT
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Verilog Code:

```
module lab3_2(a, b, c, d, o);
    input a, b, c, d;
    output o;

    wire p, q, r, s, t, u;

    and(p, ~b, c, d);
    and(q, a, ~c, d);
    and(r, ~a, b, ~d);
    and(s, ~a, b, c);
    and(t, a, ~b, c);
    and(u, ~b, c, ~d);
    or(o, p, q, r, s, t, u);

endmodule
```

Quatrus Prime WaveForm:

